



S_0	0	1	0
S_1	1	1	1
S_2	1	0	0

States Assignment:

$S_0 \rightarrow 00$

$S_1 \rightarrow 01$

$S_2 \rightarrow 10$

($S_3 \rightarrow 11$) don't care

State Table

Present State		Input X	Next State		Output
A	B		A	B	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	X	X	X
1	1	1	X	X	X

(2 of them)

D flip-flops

A \ Bx				
	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	X	X

$$y = A$$

A \ Bx				
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	X	X

$$D_A = Ax + Bx$$

A \ Bx				
	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	X	X

$$D_B = A'B'x$$

